PUC Minas

Arquitetura de Computadores II

Relatório II

Aluno: Hyalen Neves Caldeira e Vinícius Francisco da Silva (Turno Tarde -

9781.1.01)*

Disciplina: Ciência da Computação

Professor: Romanelli

Para a criação do **somador completo de 1 bit**, primeiramente realizamos um "código teste" para testar o software e verificar possíveis erros que poderiam ocorrer com o somador completo. Com isto, utilizamos da lógica simples por trás do **meio somador** para testar o programa e servir de base para a solução do exercício. Abaixo está o código do meio somador que fizemos no UnoArduSim:

```
- Meio Somador de 1 bit
  - Este programa e para fins de teste. O intuito e aprender a como fazer um meio somador, para
que o codigo do somador completo fique mais pratico.
  - Nomes: Hyalen Neves Caldeira e Vinicius Silva
//variaveis que irao guardar os valores dos bits
int bitA = 0;
int bitB = 0;
//Porta AND
int ANDGate(int firstBit, int secondBit) {
  return firstBit & secondBit;
//Porta XOR
int XORGate(int firstBit, int secondBit) {
  return firstBit ^ secondBit;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  //setando as portas A0 e A1 para receber a soma e
  //o carry out, respectivamente
  pinMode(A0, OUTPUT);
  pinMode(A1, OUTPUT);
void loop() {
  //lendo os valores
  if(Serial.available() > 0) {
     bitA = Serial.parseInt();
     bitB = Serial.parseInt();
     if(Serial.read() == '\n') {
       digitalWrite(bitA, LOW);
       digitalWrite(bitB, LOW);
       //chamar o metodo de realizar a operação
```

```
}
//soma e 'Vai Um', respectivamente
int soma = 0;
int carryOut = 0;
//a soma no meio somador é mediante a porta XOR
soma = XORGate(bitA, bitB);
//o 'Vai Um' no meio somador é mediante a porta AND
carryOut = ANDGate(bitA, bitB);
if(soma == 1) {
  digitalWrite(A0, HIGH);
} else {
  digitalWrite(A0, LOW);
if(carryOut == 1) {
  digitalWrite(A1, HIGH);
} else {
  digitalWrite(A1, LOW);
//delay de 1 segundo
delay(2000);
```

Para o código do somador completo de 1 bit, operações intermediárias foram adicionadas por meio de variáveis **auxiliares**:

```
/*
    - Somador Completo
    - Nome: Hyalen Neves Caldeira e Vinicius Silva
*/
//declarando as variaveis que irao guardar as portas logicas
int bitAValue = 0;
int bitBValue = 0;
int carryIn = 0;


//Porta AND
int ANDGate(int firstBit, int secondBit) {
    return firstBit & secondBit;
}


//Porta XOR
int XORGate(int firstBit, int secondBit) {
    return firstBit ^ secondBit;
}


int ORGate(int firstBit, int secondBit) {
    return firstBit | secondBit;
}
```


```
}
void setup() {
     Serial.begin(9600);
     pinMode(A0, OUTPUT);
     pinMode(A1, OUTPUT);
}
void loop() {
     if(Serial.available() > 0) {
          bitAValue = Serial.parseInt();
          bitBValue = Serial.parseInt();
          carryIn = Serial.parseInt();
     }
     //soma e ' 'Vai Um', respectivamente
     int sum = 0;
     int carryOut = 0;
     int xorAux = XORGate(bitAValue, bitBValue);
     int andAux = ANDGate(bitAValue, bitBValue);
     sum = XORGate(carryIn, xorAux);
     carryOut = ORGate(andAux, ANDGate(carryIn, xorAux));
     if(sum == 1) {
          digitalWrite(A0, HIGH);
     } else {
          digitalWrite(A0, LOW);
     }
     if(carryOut == 1) {
          digitalWrite(A1, HIGH);
     } else {
          digitalWrite(A1, LOW);
     }
     //delay de 2 segundos
     delay(2000);
}
```


Abaixo, a tabela verdade do mesmo:

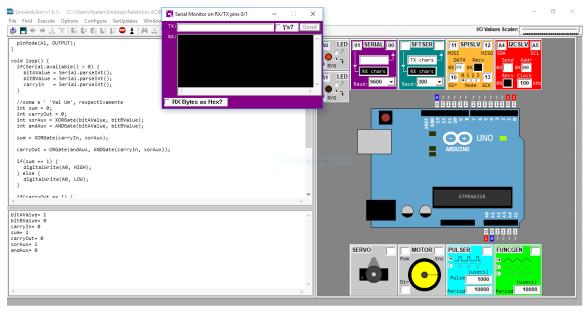

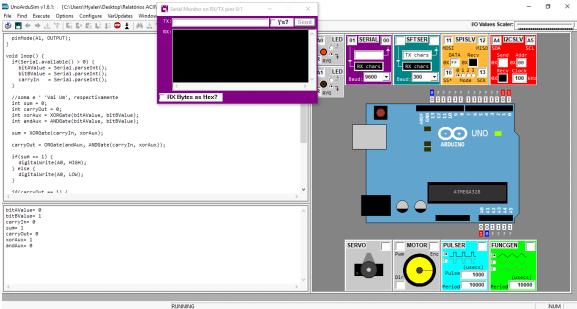

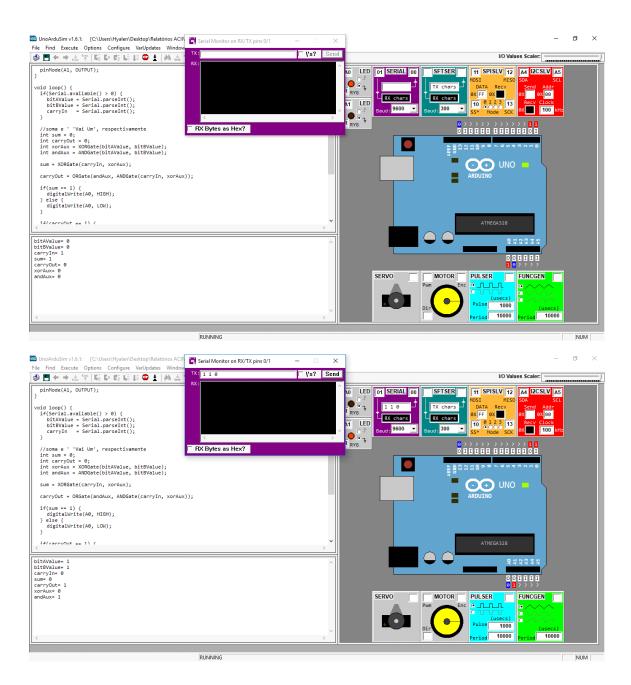

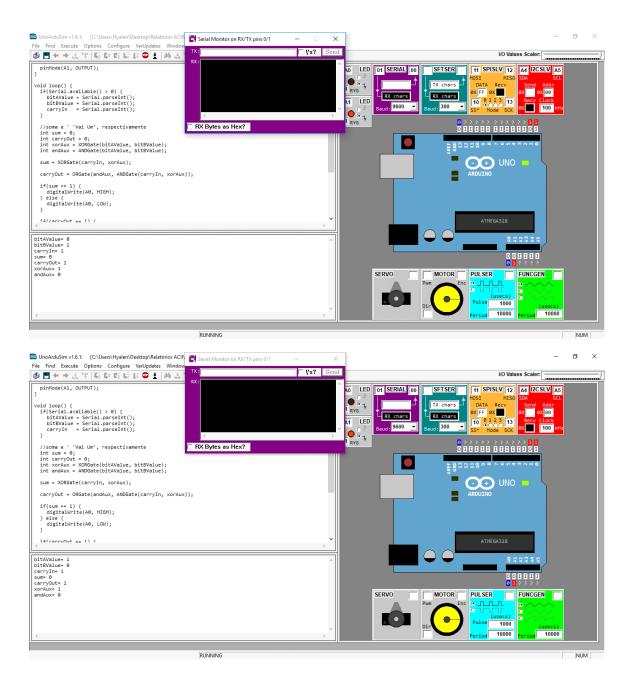

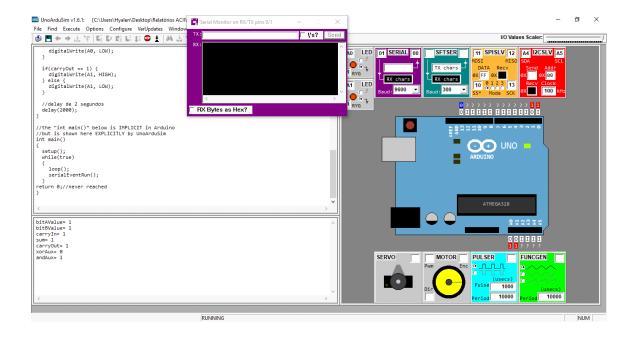

*Trabalho em conjunto. Hyalen Caldeira do turno da **manhã**, e Vinícius Silva do turno da **tarde**.